

《单周期CPU设计与测试》实验报告

姓名：许霁烨

学号：211275024

控制器设计实验

实验整体方案的设计

控制器的主要功能是根据指令的的操作码 `opcode`、功能码 `func3` 和功能码 `func7` 来生成对应的控制信号。控制信号的具体表格如下：

表 6.1 RV32I 指令控制信号列表

指令	类型	op[6:0]	func3	func7[5]	ExtOp	RegWr	ALUASrc	ALUBSrc	ALUctr
lui	U	0110111	×	×	001	1	×	10	1111
auipc	U	0010111	×	×	001	1	1	10	0000
addi	I	0010011	000	×	000	1	0	10	0000
slli	I	0010011	010	×	000	1	0	10	0010
sltiu	I	0010011	011	×	000	1	0	10	0011
xori	I	0010011	100	×	000	1	0	10	0100
ori	I	0010011	110	×	000	1	0	10	0110
andi	I	0010011	111	×	000	1	0	10	0111
slli	I	0010011	001	0	000	1	0	10	0001
srl	I	0010011	101	0	000	1	0	10	0101
srai	I	0010011	101	1	000	1	0	10	1101
add	R	0110011	000	0	×	1	0	00	0000
sub	R	0110011	000	1	×	1	0	00	1000
sll	R	0110011	001	0	×	1	0	00	0001
slt	R	0110011	010	0	×	1	0	00	0010
sltu	R	0110011	011	0	×	1	0	00	0011
xor	R	0110011	100	0	×	1	0	00	0100
srl	R	0110011	101	0	×	1	0	00	0101
sra	R	0110011	101	1	×	1	0	00	1101
or	R	0110011	110	0	×	1	0	00	0110
and	R	0110011	111	0	×	1	0	00	0111
jal	J	1101111	×	×	100	1	1	01	0000
jalr	I	1100111	000	×	000	1	1	01	0000
beq	B	1100011	000	×	011	0	0	00	0010
bne	B	1100011	001	×	011	0	0	00	0010
blt	B	1100011	100	×	011	0	0	00	0010
bge	B	1100011	101	×	011	0	0	00	0010
bltu	B	1100011	110	×	011	0	0	00	0011
bgeu	B	1100011	111	×	011	0	0	00	0011
lb	I	0000011	000	×	000	1	0	10	0000
lh	I	0000011	001	×	000	1	0	10	0000
lw	I	0000011	010	×	000	1	0	10	0000
lbu	I	0000011	100	×	000	1	0	10	0000
lhu	I	0000011	101	×	000	1	0	10	0000
sb	S	0100011	000	×	010	0	0	10	0000
sh	S	0100011	001	×	010	0	0	10	0000
sw	S	0100011	010	×	010	0	0	10	0000

表 6.1 RV32I 指令控制信号列表（续）

指令	类型	op[6:0]	func3	func7[5]	Branch	MemtoReg	MemWr	MemOp
lui	U	0110111	×	×	000	0	0	×
auipc	U	0010111	×	×	000	0	0	×
addi	I	0010011	000	×	000	0	0	×
slli	I	0010011	010	×	000	0	0	×
sltiu	I	0010011	011	×	000	0	0	×
xori	I	0010011	100	×	000	0	0	×
ori	I	0010011	110	×	000	0	0	×
andi	I	0010011	111	×	000	0	0	×
slli	I	0010011	001	0	000	0	0	×
srlr	I	0010011	101	0	000	0	0	×
srai	I	0010011	101	1	000	0	0	×
add	R	0110011	000	0	000	0	0	×
sub	R	0110011	000	1	000	0	0	×
sll	R	0110011	001	0	000	0	0	×
slt	R	0110011	010	0	000	0	0	×
sltu	R	0110011	011	0	000	0	0	×
xor	R	0110011	100	0	000	0	0	×
srl	R	0110011	101	0	000	0	0	×
sra	R	0110011	101	1	000	0	0	×
or	R	0110011	110	0	000	0	0	×
and	R	0110011	111	0	000	0	0	×
jal	J	1101111	×	×	001	0	0	×
jalr	I	1100111	000	×	010	0	0	×
beq	B	1100011	000	×	100	×	0	×
bne	B	1100011	001	×	101	×	0	×
blt	B	1100011	100	×	110	×	0	×
bge	B	1100011	101	×	111	×	0	×
bltu	B	1100011	110	×	110	×	0	×
bgeu	B	1100011	111	×	111	×	0	×
lb	I	0000011	000	×	000	1	0	101
lh	I	0000011	001	×	000	1	0	110
lw	I	0000011	010	×	000	1	0	000
lbu	I	0000011	100	×	000	1	0	001
lhu	I	0000011	101	×	000	1	0	010
sb	S	0100011	000	×	000	×	1	101
sh	S	0100011	001	×	000	×	1	110
sw	S	0100011	010	×	000	×	1	000


下面将对根据上述的表格设计每个控制信号的逻辑电路。

ExtOp

可以发现;


- ExtOp[2]:仅有jal是1
- ExtOp[1]:B或S是1
- ExtOp[0]:lui auipc B是1

因此设计电路

 


RegWr

RegWr: B或S才是0

 

ALUASrc


ALUASrc: 只有auipc jal jalr是1

 

ALUBSrc


ALUBSrc[1]: U | S-->1

ALUBSrc[0]: jal jalr是1

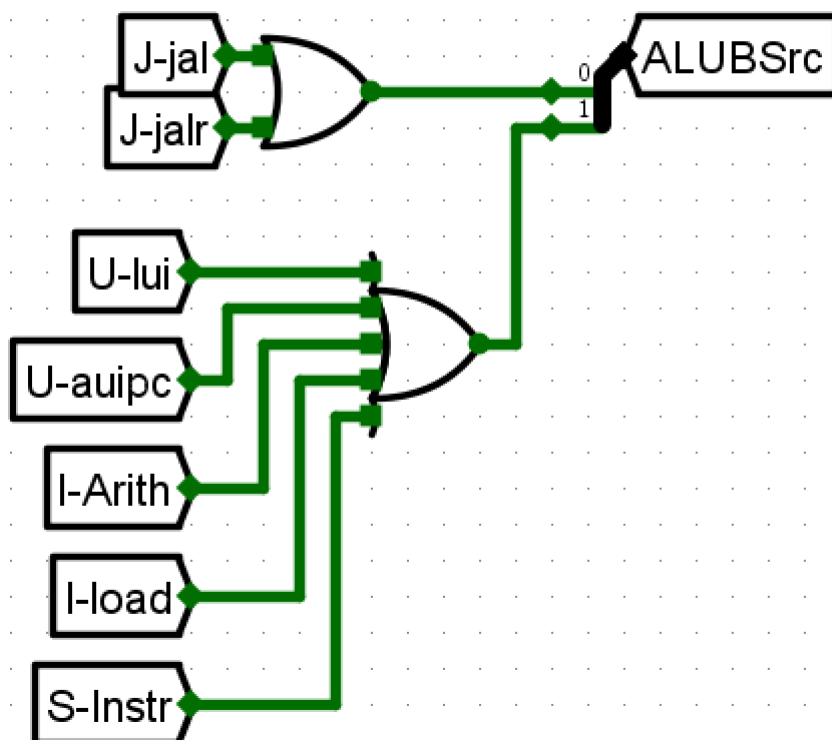


ALUctr:


ALUctr[3]: lui (I+func3=101或R)&func75=1

 

 
ALUctr[2] lui 或I-Arith R-Arith中func3[2]==1的



 
ALUctr[1] lui 或I-Arith R-Arith中func3[1]==1 或 B



 ALUctr[0] lui 或I-Arith R-Arith中func3[0]==1 或 B and func3[2:1]==11



Branch

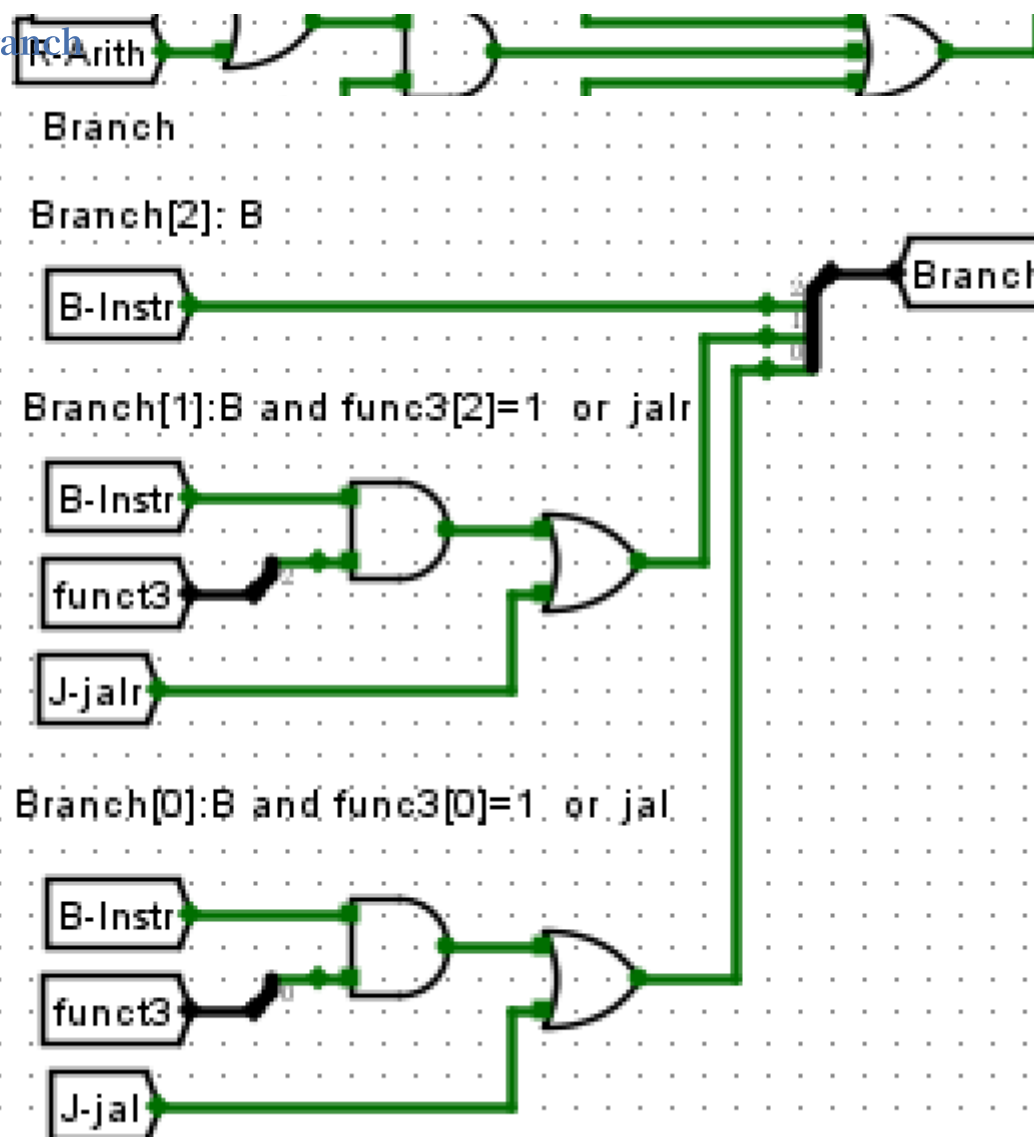

MemToReg

MemToReg: l-load



MemWr


MemWr: S




MemOp

MemOp.


MemOp[2] (I or S) and func3<2

 

MemOp[1] (I or S) and func3[0]==1

 


 MemOp[0] (I and (func3=000 or func3=100)) or (S and func3==000)




电路设计及运行结果

电路总体设计如下：

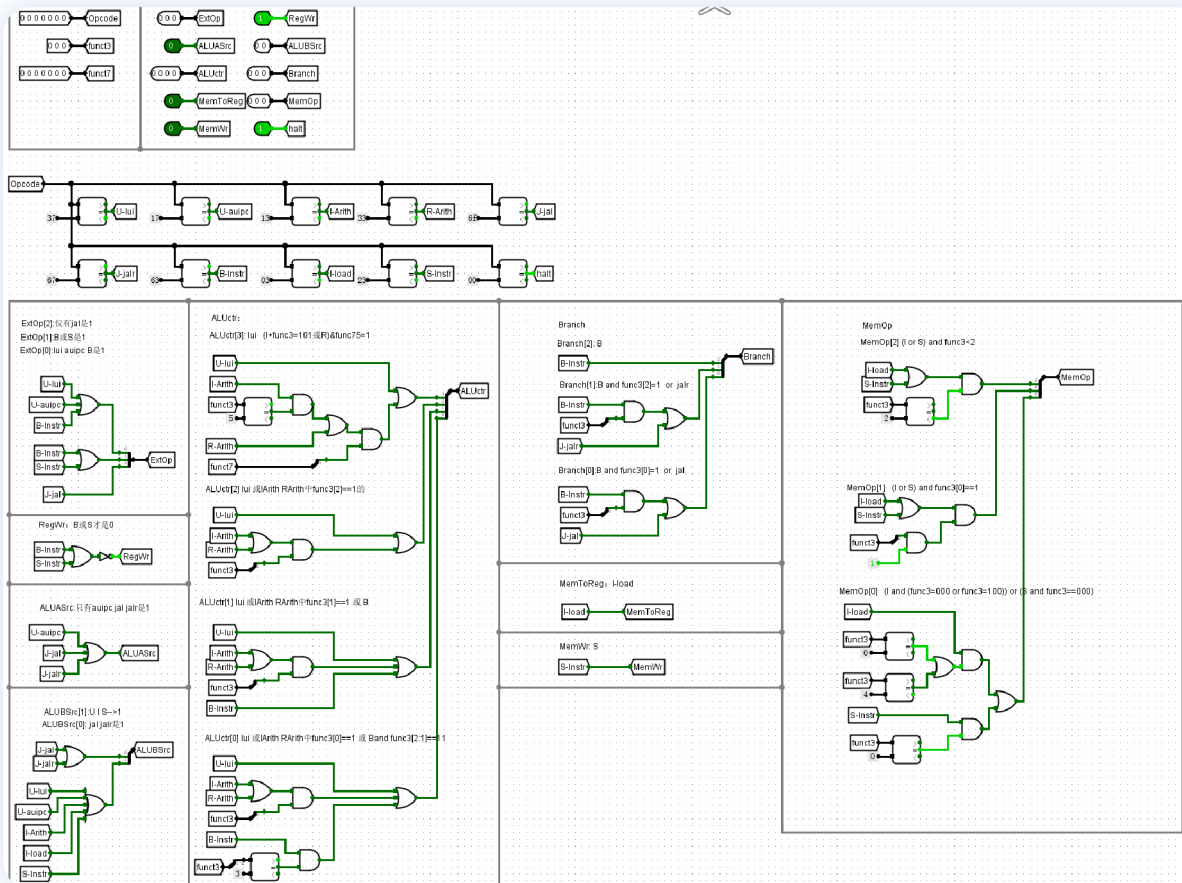

电路封装如下：

 


单周期CPU设计实验

实验整体方案设计

实验本身较为简单，就是在实验5的基础上，通过从指令取出opcode func3 func7输入控制器，在将相应的控制信号输出到正确位置，即可完成单周期CPU设计。

电路设计及运行结果

电路设计如下：

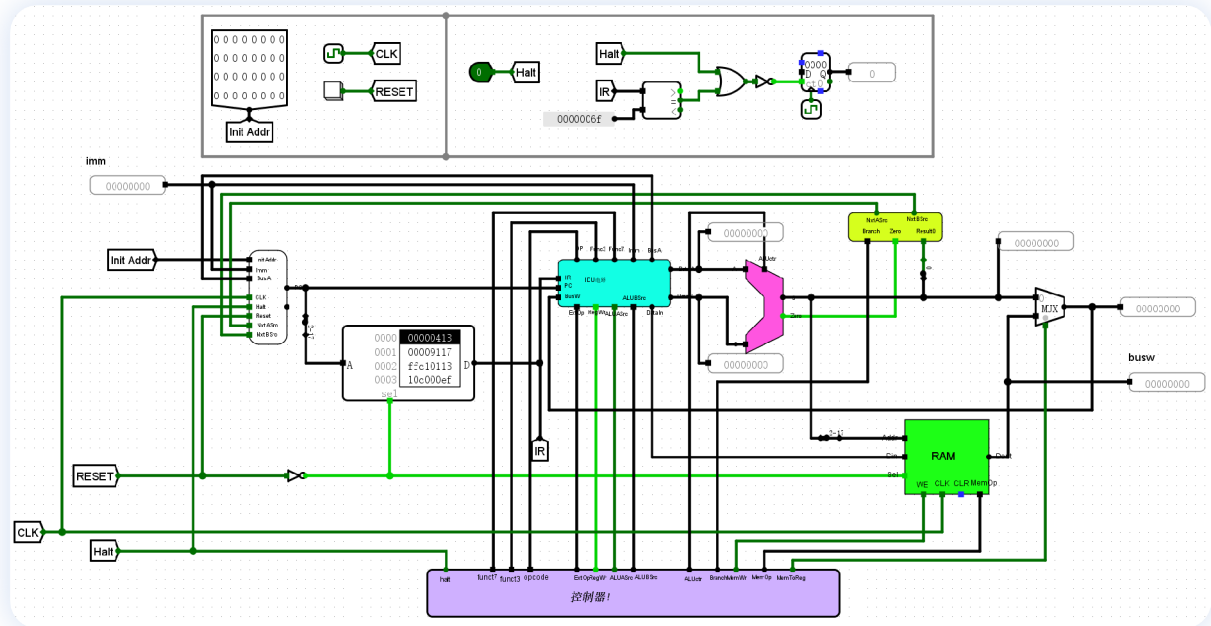

用累加和程序验证 CPU 设计

本题主要的功能是实现累加器

编写汇编语言程序

这里不过赘述，实验要求中已经写好了

```
main:
    lw a0,0(x0)      # 从数据存储器地址 0x0000 单元中读取参数 n 到寄存器 a0;
    addi a2, x0,1     # 循环变量 i，存放在 a2，初值为 1
    add a3,x0,x0      # 累计和存放在 a3，初值为 0
loop:
    add a3, a3, a2     # 将 a3=a3+i
    beq a2, a0, finish # 若 i=n，则跳出循环
    addi a2, a2, 1     # i++
    jal x0, loop       # 无条件跳转到 loop 执行
finish:
    sw a3, 8(x0)      # 将累加结果保存到数据存储器 0x0008 单元
end:
    jal x0, end        # 无条件跳转到 end
```

写好并将其保存为asm文件

ASM 文件是一种文本文件，其中包含了汇编语言的源代码。ASM 是 Assembly Language（汇编语言）的缩写。

将汇编语言程序转换成机器代码

主要流程如下：


- 1. 打开sum.asm文件，并更改setting--Memory Configuration--Compact， Data at Address 0
- 2. assemble并将Value(+0)改为0x64（也就是100）
- 3. 运行程序，可以看见结果是13ba（也就是5050），证明了代码正确性

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)
0x00000000	0x00000064	0x00000000	0x000013ba
0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000060	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000080	0x00000000	0x00000000	0x00000000


- 4. 导出机器代码为hex文件
- 5. 在hex文件用记事本打开，并添加第一行： "v2.0 raw"

在设计的电路中验证程序

- 1. 在指令寄存器中加载指令

 


- 2. 在数据存储器的第一位输入64（100）

 


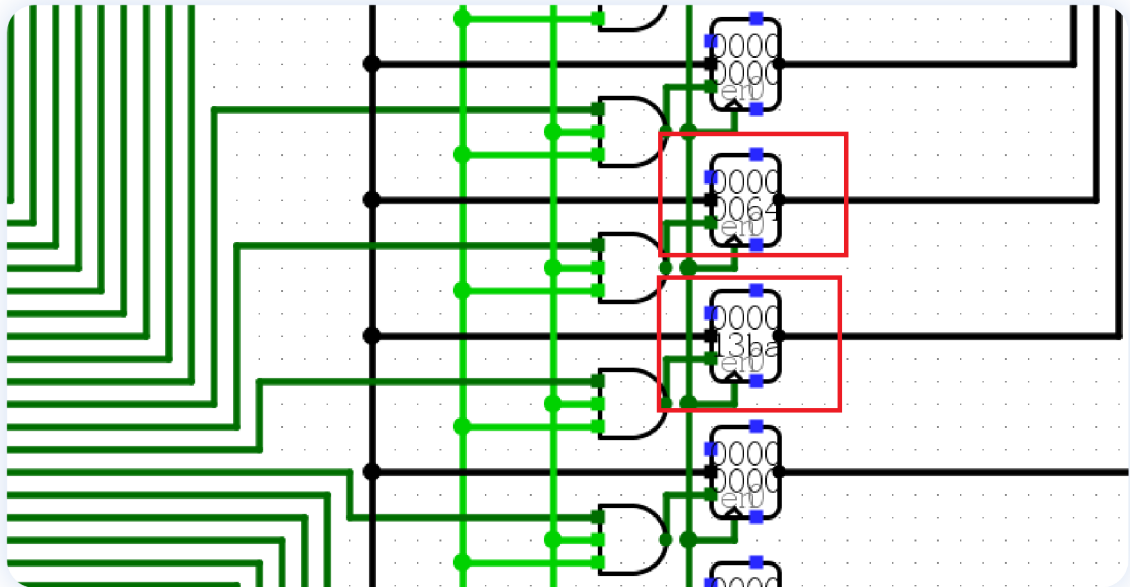- 3. 运行程序

- 可以看到，CPU在执行了402条指令后停止
- 同时，在寄存器中可以看到，a2存放了64，a3存放了13ba，分别是N和sum，可以说明实验的正确性




 - 在**数据存储器**中也可以看到，在02地址（也就是0x0008）存放了实验结果



用冒泡排序程序进行 CPU 设计验证

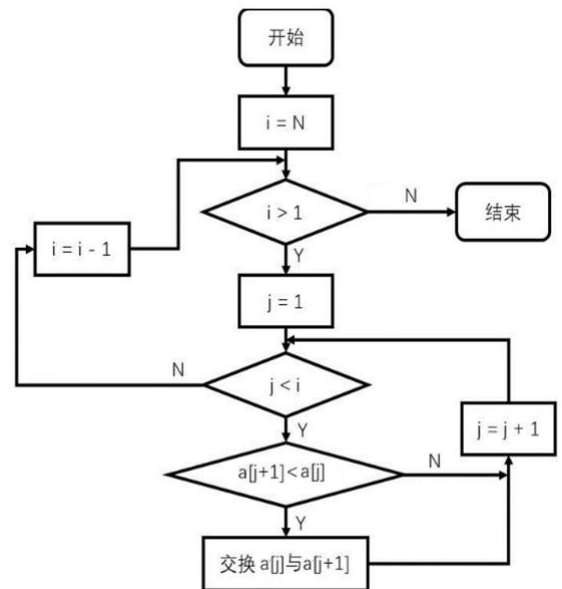本任务的主要任务就是采用**冒泡排序**对有限个数据按照从小到大的顺序排列，主要原理和代码如下图所示：



#冒泡排序算法 RV32I 汇编程序

```

lw  a0,0(x0)  #a0,保存排序数量 n,待排序的数字个数 n 存在 0x00 处
addi a1,x0,1  #a1, 保存常量 1
add  a2,a0,x0  #a2, 保存 i, 初始值为 i=N
L1:  add  a3,a1,x0 #a3, 保存 j, 初始值为 j=1
L2:  slli  a4,a3,2  # a4 保存 a[j]地址
      lw  a6,0(a4)  #读取第 j 个元素
      lw  a7,4(a4)  #读取第 j+1 个元素
      bgeu a7,a6,L4  #a[j]>=a[j+1] 跳转
      sw  a7,0(a4)  #交换存储
      sw  a6,4(a4)  #交换存储
L4:  add  a3,a3,a1  #j=j+1
      bltu a3,a2,L2  # if j<i then 循环 读取两个元素比较
L3:  sub  a2,a2,a1  #i--
      bne a2,a1,L1  #if i>1 then 循环 else 则结束
finish:
      jal x0, finish

```

编写汇编语言程序并转换成机器代码

与上一节的主要流程相同，将汇编语言程序转换成机器代码 `bubble.hex`，代码内容如下图所示：

```

|v2.0 raw
00002503
00100593
00050633
000586b3
00269713
00072803
00472883
0108f663
01172023
01072223
00b686b3
fec6e2e3
40b60633
fcb61ce3
0000006f

```

编写待排序文件

用记事本编辑待排序文件，写入


```
C: > Users > Tony-x > Desktop > bubble.bat

1  v2.0 raw
2  a 8 41 2 12 36 6 9 5 5b 7
```


并将其转换成 .bat 文件

在设计的电路中验证程序

1. 在指令寄存器中加载 bubble.hex

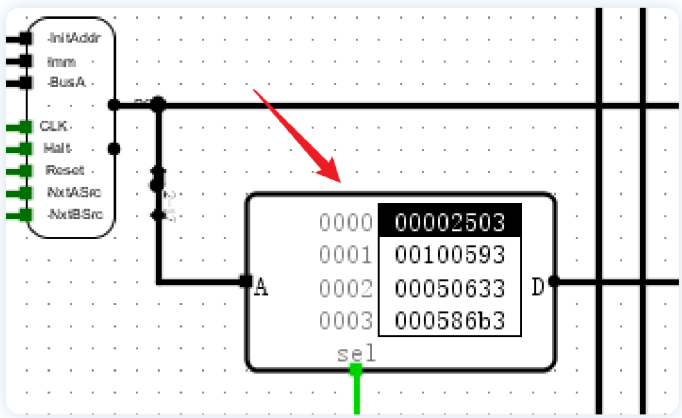


2. 在RAM中的最低位加载 bubble.bat

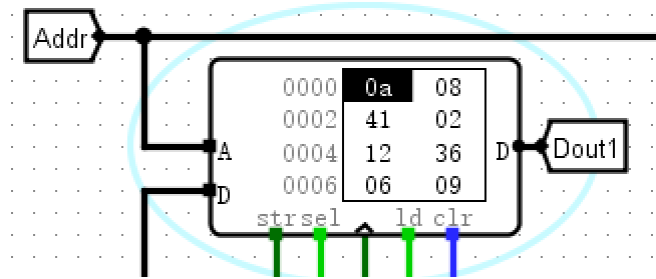

3. 运行程序，可以看到程序在运行346条指令后停止，在RAM中观察数据，可以看到，数据已经成功变成了**从小到大排列**，在寄存器中也有正确的数据


文件	编辑	工程	电路仿真	窗口	帮助
0000	0a	02	05	06	07 08 09 12 36 41 5b 00 00 00 00 00
0010	00	00	00	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020	00	00	00	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 


C程序汇编测试

本任务是用C Test目录下提供的文档，主要流程如下：

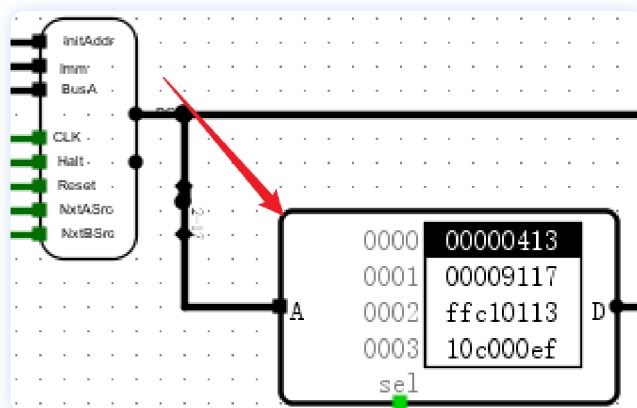1. 将 `bubble-sort-riscv32-npc.bin-logisim-inst.txt` 文件加载到指令存储器



 2. 将 `bubble-sort-riscv32-npc.bin-logisim-data0` 到 `bubble-sort-riscv32-npc.bin-logisim-data3` 依次加载到存储器的最低位到最高位



- 在指令译码阶段，需要增加一个比较器单元，用于比较两个操作数是否满足分支条件。
- 在分支跳转指令的执行阶段，将比较器的输出与分支控制逻辑进行连接，根据比较结果决定是否进行分支跳转。
- 修改控制单元，使其能够控制比较器的操作和分支跳转的控制信号。

3. 实现单周期 CPU 后，如何实现键盘输入、TTY 输出部件等输入输出设备的数据访问，构建完整的计算机系统。

- 添加适当的输入输出接口电路，用于与键盘、TTY 等外部设备进行通信。
- 在计算机系统的总线上设置相应的输入输出地址空间。
- 在单周期 CPU 的指令集中，增加特定的指令或者指令格式，用于进行输入输出操作。
- 修改控制单元，使其能够识别并处理输入输出指令。
- 在控制单元中，根据输入输出指令的执行时机，生成相应的输入输出控制信号。
- 在输入输出接口电路中，根据输入输出指令的控制信号，进行数据的读取或写入操作。

4. 如果需要进行 5 级流水线 RV32I CPU，则如何在单周期 CPU 基础上进行修改？

- 将单周期 CPU 的各个阶段（取指、译码、执行、访存、写回）细化为更小的流水线阶段，例如取指阶段细化为取指令、分支预测、分支决策等子阶段。
- 为每个流水线阶段添加相应的寄存器，用于存储该阶段的中间结果。
- 在每个流水线阶段之间添加适当的流水线寄存器，用于传递数据和控制信号。
- 修改控制单元，使其能够控制流水线各个阶段的操作和流水线寄存器的读写。
- 解决流水线冒险问题，如结构冒险、数据冒险和控制冒险，通过插入气泡（空操作周期）、数据旁路、分支预测等技术来解决冲突和提高流水线效率。
- 在设计过程中要考虑流水线的时序和控制逻辑，并进行适当的优化，以提高流水线的性能和吞吐量。